


Практическая работа

Получение информации о конструкции и работе цифровых устройств из схем

Цель: Научиться анализировать структурные и принципиальные схемы

Задания:

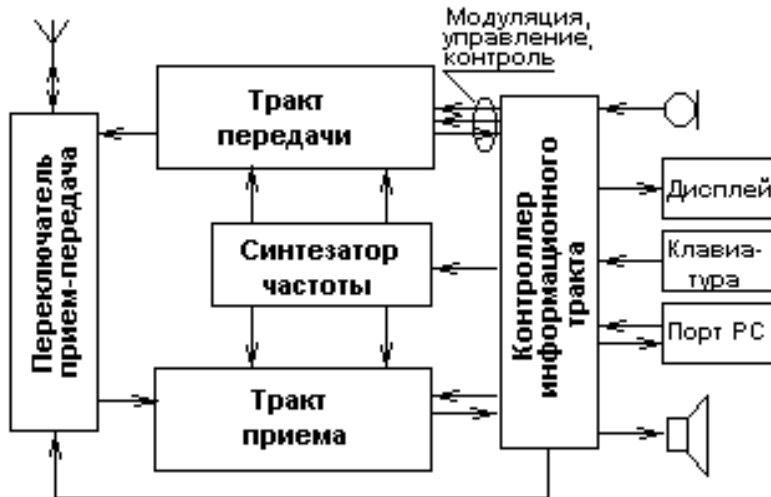1. Определить цифровое устройство и его назначение



2. Определить из каких компонентов построена схема, какую роль эти компоненты выполняют в схеме. Предположите из каких функциональных блоков состоит схема, выделите эти блоки и укажите назначение. Оценивается не точность, а логичность предположений.

